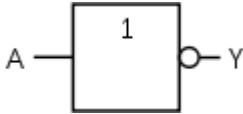


2.1.3. Das NOT-Gatter

- Das Ergebnis einer NICHT-Funktion wird true (false), wenn die Eingangsvariable false (true) ist.
Der Ausgangszustand eines NICHT-Glieds ist entgegengesetzt (invers) zum Eingangszustand.

Schaltzeichen	Funktionsgleichung	Wahrheitswertetabelle						
	$Y = \neg A$ $Y = \overline{A}$	<table><tr><th>A</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	Y	1	0	0	1
A	Y							
1	0							
0	1							