



## 5. Auswertung

Wurde deine Vermutung bestätigt? Formuliere das Versuchsergebnis als Satz!

Die Vermutung wurde bestätigt. Im verzweigten Stromkreis ist die Gesamtstromstärke gleich der Summe der Teilstromstärken.

## 6. Zusatzaufgaben

Messwerte sind Näherungswerte, weil sie mit Fehlern behaftet sind. Welche Fehlerquellen können bei diesem Experiment auftreten?

- ungenaue Messgeräte
- Fehler beim Ablesen von Zwischenwerten
- Spannungsschwankungen am Stromversorgungsgerät