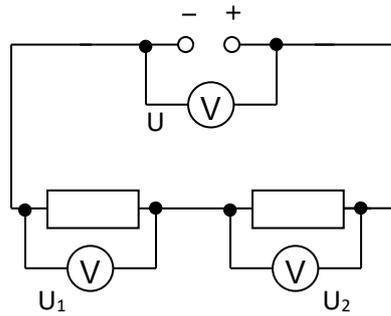


1.2.6. Spannung im unverzweigten elektrischen Stromkreis

Wir untersuchen das Verhalten der Spannung im unverzweigten elektrischen Stromkreis.



Unsere Messungen ergeben: Im unverzweigten elektrischen Stromkreis ist die Gesamtspannung gleich der Summe der Teilspannungen.

$$U = U_1 + U_2$$