2.1.2. Das OR-Gatter

- **Das Ergebnis einer ODER Funktion wird true, wenn eine Eingangsvariable true ist. Der Ausgangzustand eines ODER-Glieds liefert 1, wenn ein Eingangszustand 1 ist.**

Schaltzeichen	Funktionsgleichung	Wahrheitswertetabelle
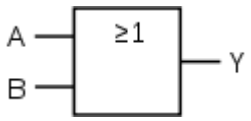	$Y = A \vee B$ $Y = A + B$	

A	B	Y
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0