2.1.6. Das XOR (Exclusive Or)-Gatter

- **Der Ausgangszustand eines XOR-Glieds ergibt 1, wenn eine ungerade Zahl der Eingangszustände 1 und alle anderen Eingangszustände 0 sind.**

Schaltzeichen	Funktionsgleichung	Wahrheitswertetabelle
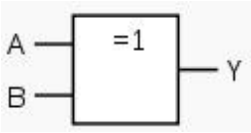	$Y = A \underline{\vee} B$ $Y = A \oplus B$	

A	B	Y
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0